



## TALLER DE: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

E.E.T. N°53  
"JUAN DOMINGO  
PERON"  
PCIA. DE LA PLAZA

**2º AÑO-1º CICLO-TURNO MAÑANA**

**SEMANA: 5 (ACTIVIDADES)**

**Profesora:**  
***Silvia***  
***Ocampo***

- Copiar en la carpeta desde circuitos (gráficos) hasta grafico de distintos tipos de empalmes. Dibujar los gráficos.
- Mirar los videos adjuntos y leer la teoría para realizar la siguiente tarea:

### **TAREA**

*Teniendo en cuenta la teoría y los videos responder por escrito:*

- 1). ¿qué es un circuito?*
- 2). ¿qué tipos de circuitos hay?*
- 3). ¿Cuáles son materiales aislantes y cuáles conductores?*
- 4). ¿Cuál es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo?*
- 5). ¿Qué tipos de empalmes hay?*

Contacto: 3734-443779

*Enviar la tarea al profesor por privado en el transcurso de la semana.*