



ACTIVIDAD FINAL

PROFESORA: Silvia Ocampo

Trabajo integrador final

Con ayuda del video y la teoría recabada durante el cursado del taller de electricidad realizar una maqueta de circuitos en serie, paralelo y mixto. Entregar al profesor un video de la maqueta con la explicación del alumno de la misma.

