

TAREA DE MEDICIONES

Esta tarea no es obligatoria.

Está organizada para aquellos que posean materiales y tengan conocimientos previos.

Materiales:

Batería de 12 voltios

- Tester
- Protoboard o placa de ensayos
- Resistencia de 1000 ohmios (Marrón-negro-rojo-dorado)
- Cables


Indicaciones:

Para medir voltaje el tester debe estar en modo voltímetro y conectado en paralelo con la resistencia.

Para medir corriente el tester debe estar en modo amperímetro y conectado en serie con la resistencia.

Los valores que aparecen son aproximados.

MEDICIÓN DE VOLTAJE

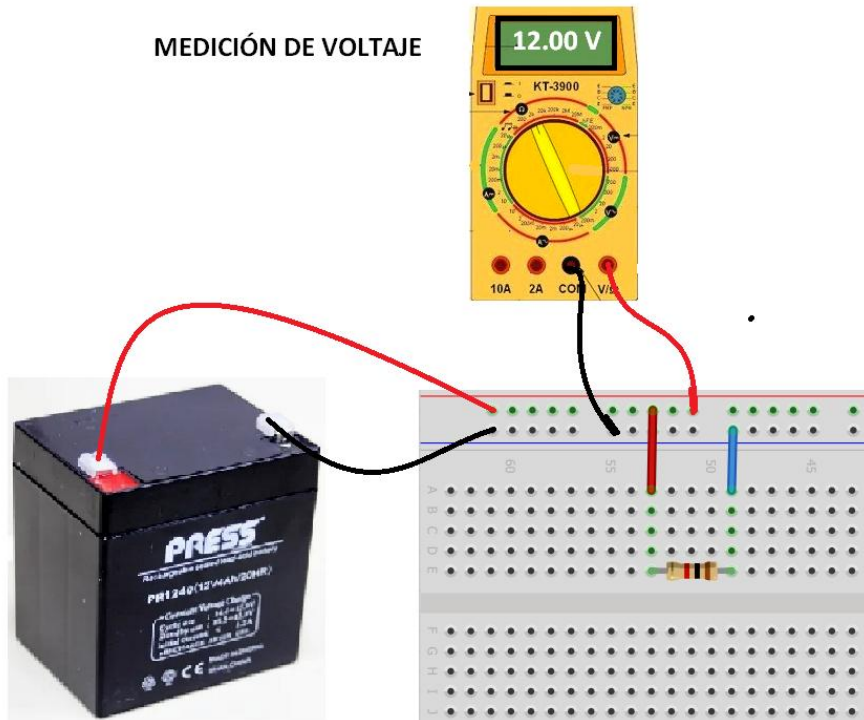

MEDICION DE CORRIENTE

